3.3V
330Ω
5
7
11
13
15
19
21
23
SCL
#4
#17
21/27
#22
MOSI
MISO
SCLK
Pi Cobbler
8
12
16
18
TXD
#18
#23
#24
4 DIP switches
10 LED bar graph